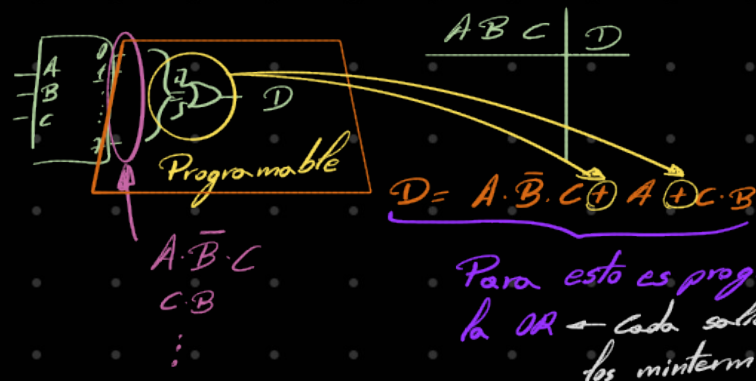


PLD (Programmable Logic Device)

Circuito integrado que contiene bloques lógicos predefinidos y una estructura de interconexión que el usuario puede configurar para implementar funciones lógicas digitales arbitrarias

Contiene matrices lógicas pequeñas PROM, PAL, PLA, GAL

PROM (Programmable Read Only Memory)



PAL (Programmable Array Logic)

Matriz AND programable

Matriz OR fija

Cada salida tiene un n° máximo de terminos

PLA (Programmable Logic Array)

Matriz AND programable

Matriz OR programable

Los terminos calculados se pueden usar de nuevo en vez de volver a calcularse, se pueden compartir las salidas

GAL (Generic Array Logic) ← EEPROM interna para la AND

PAL reprogramable y universal

Emula múltiples tipos de PAL

Se borra eléctricamente (OR fijada) ←

Reprogramable ← Salida OLMC

La única REprogramable es la AND de GAL gracias a su EEPROM

